

Ejercicio de Ampliación 4. Realiza el esquema unifilar para la siguiente vivienda.

